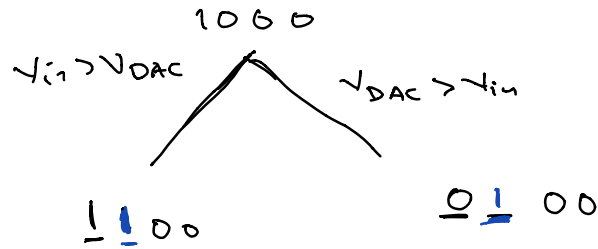



$$V_{in} = 11.2 \quad V_{REF} = 16$$




- MSB kept as is
- Next bit is set to 1


- MSB set to zero
- Next bit set to 1



$$V_{in} = 11.2V \quad V_{REF} = 16V$$

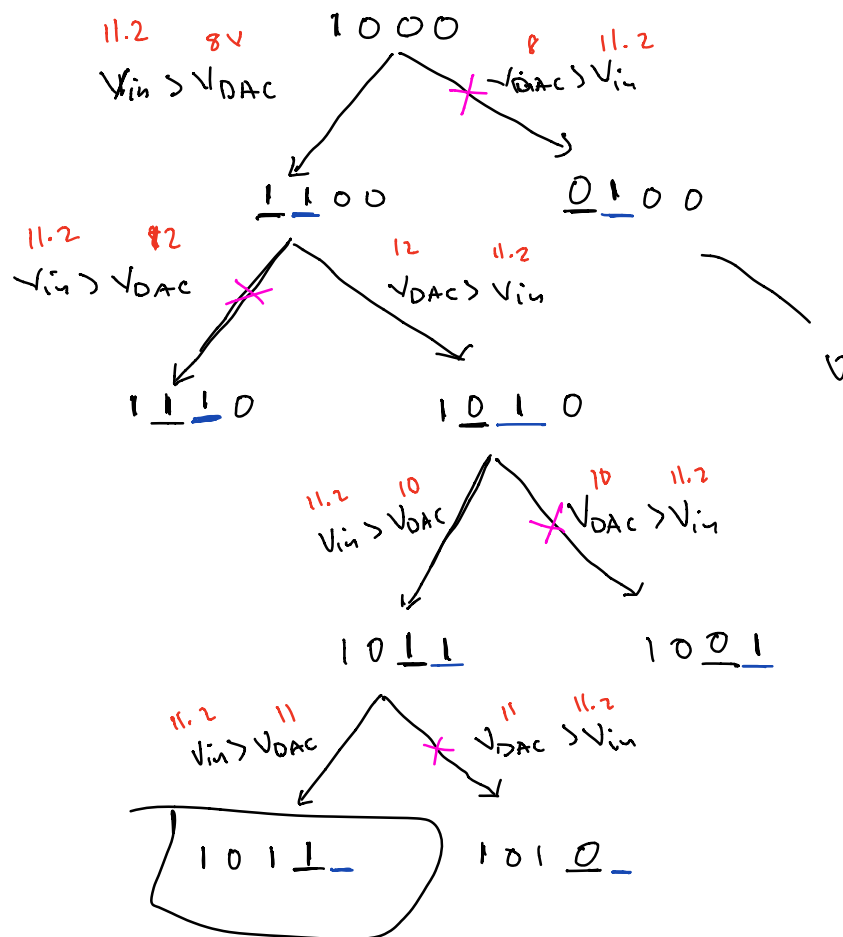

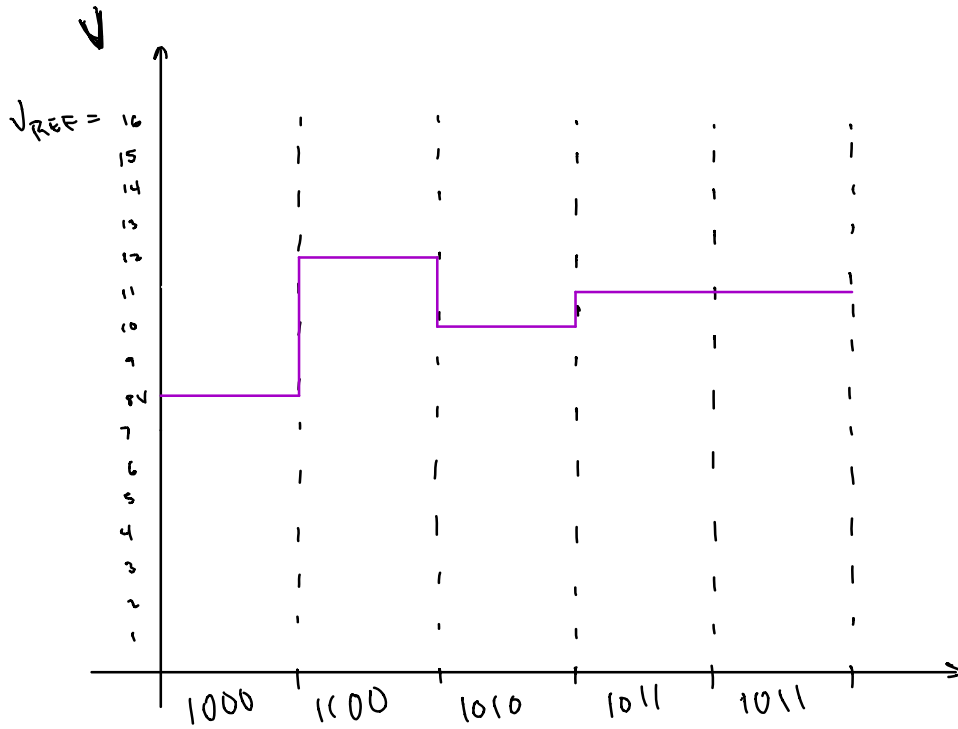

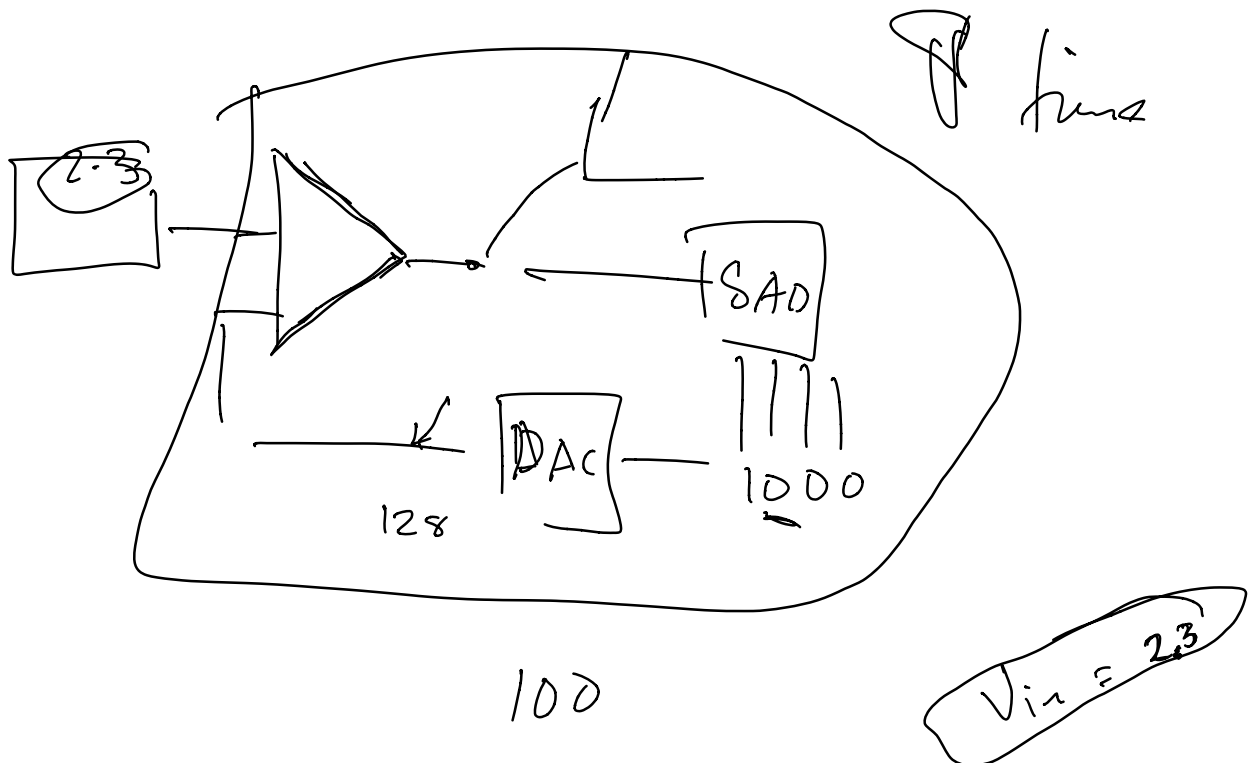Conversion Time = $n \times \text{Clock}$
 \swarrow # of bits




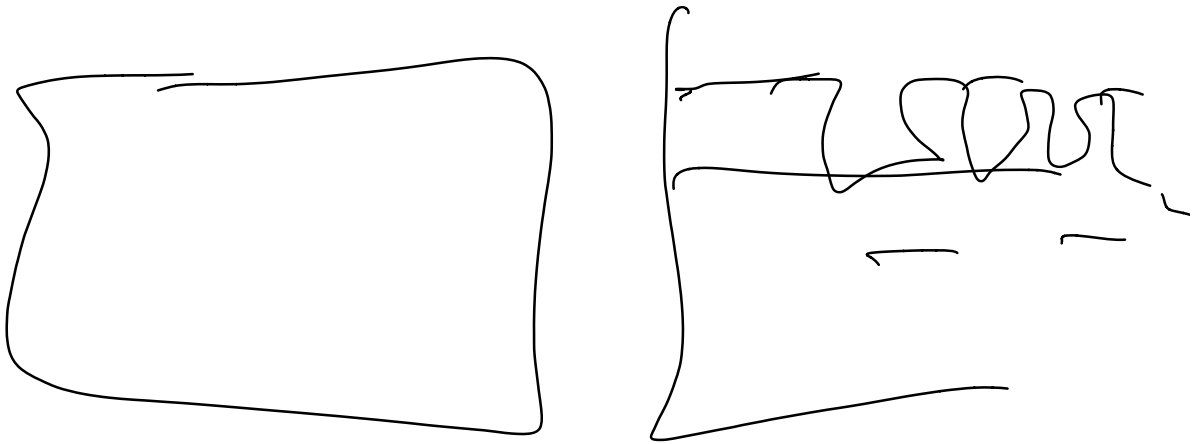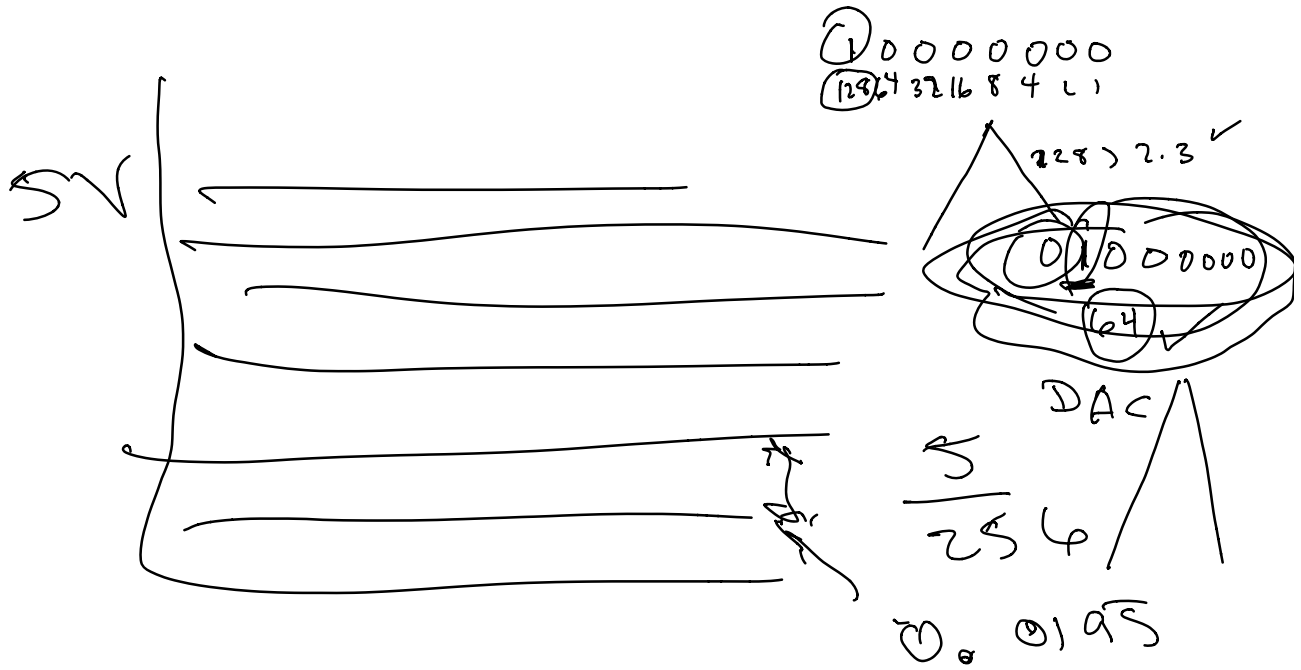

3

1 0 0 0 0 0 0 0
128 64 32 16 8 4 2 1

1 0 0 0 0 0

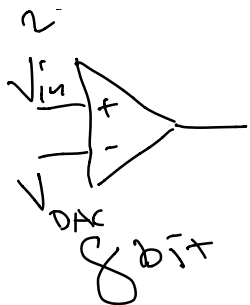

10000000

$V_{DAC} > V_{in} = 0$

$\frac{5}{256} \approx 0.02$

01000000 $\rightarrow \frac{64}{1.25} = 0$

$V_{DAC} > V_{in}$

96 01100000 $\rightarrow 1.87$

$V_{DAC} < V_{in}$

112 01110000 $\rightarrow 2.1$

$V_{DAC} < V_{in}$

120 01111000 $\rightarrow 2.34$

$V_{DAC} < V_{in}$

116 01110100 $\rightarrow 2.26$

$V_{DAC} < V_{in} \rightarrow 1$

118 01110110 $\rightarrow 2.3047$

$V_{DAC} < V_{in}$

0

117 01110101 $\rightarrow 2.28$

$V_{DAC} < V_{in}$

1

01110101